

<https://vc6.semnan.ac.ir/pp63z7dipqkq/>

آزمایش شماره ۳:


ابتدا نحوه تهیه گزارش:

برای تهیه گزارش مربوط به هر تمرین بایستی موارد زیر رعایت گردد.

- ۱- خواسته کنترلی دقیق تشریح گردد.
 - ۲- نقشه های قدرت و کنترل مربوط به آن تمرین کشیده شود (با دست یا با نرم افزار)
 - ۳- جدول آدرس دهی ورودیها و خروجیها دیجیتال و آنالوگ آورده شود.
 - ۴- برنامه کنترلی نوشته شده در یکی از نرم افزارهای برنامه نویسی:
(LogoComfort, Micro/Win, Simatic Manager)
- را پرینت اسکرین گرفته و در نرم افزار Paint آنرا مرتب کرده و در داخل نرم افزار PDF وورد قرار داده و هر کدام از نتیوار کهای برنامه را تشریح و سپس فایل وورد را به تبدیل نموده برای من ارسال نمایید.

با تشکر


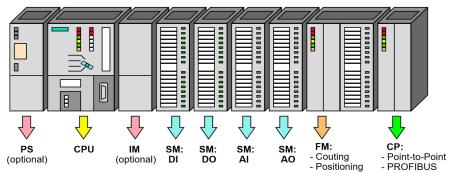
در اینجا بعضی از گزارش‌های درست و غلط را برای اطلاع شما می‌آورم



گزارش غلط:

تمرین 1:

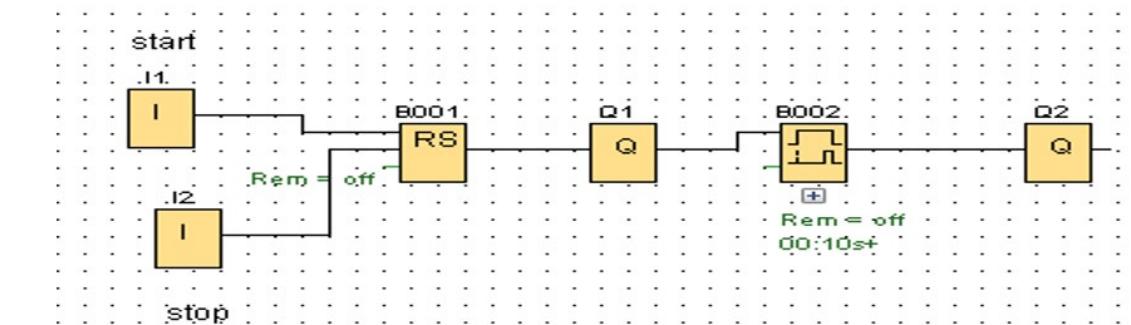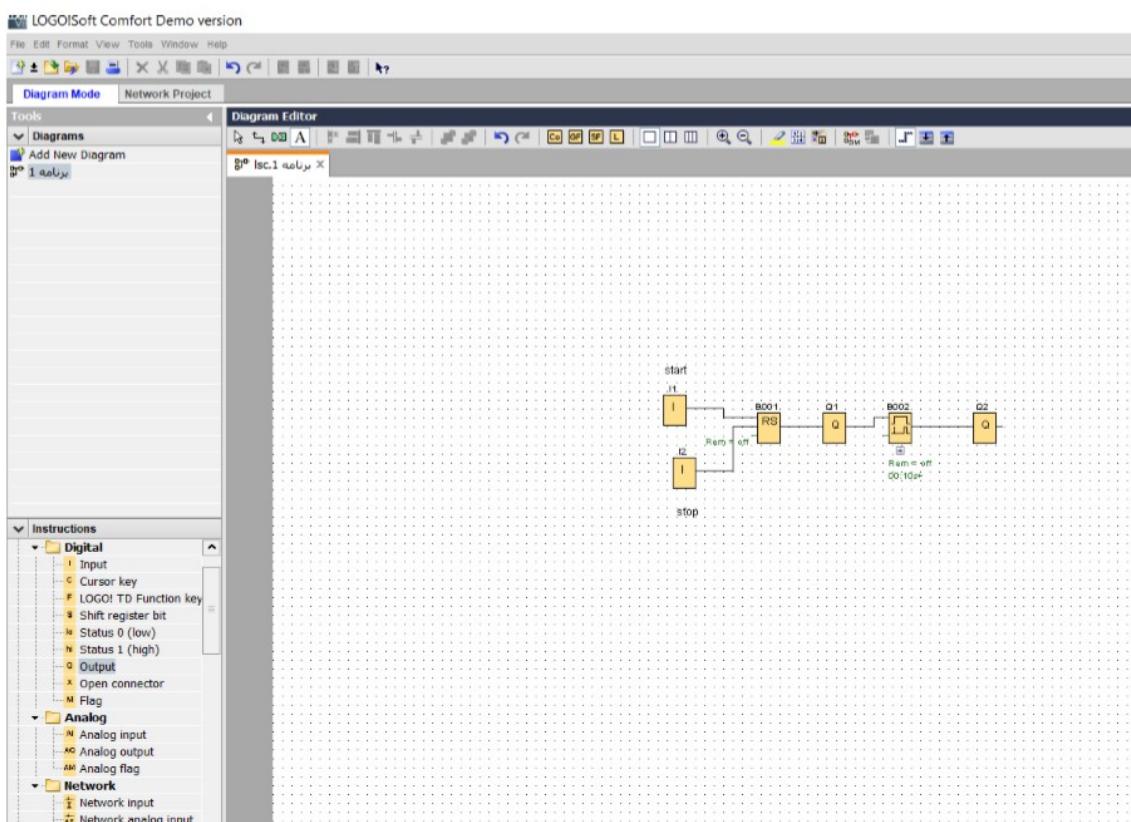برنامه ای بنویسید که با فشردن لحظه ای که شاسی استارت موتور شماره 1 روشن شود و بعد از 10 ثانیه موتور شماره 2 روشن گردد و با فشردن لحظه ای شاسی استپ هر دو موتور خاموش گردند.



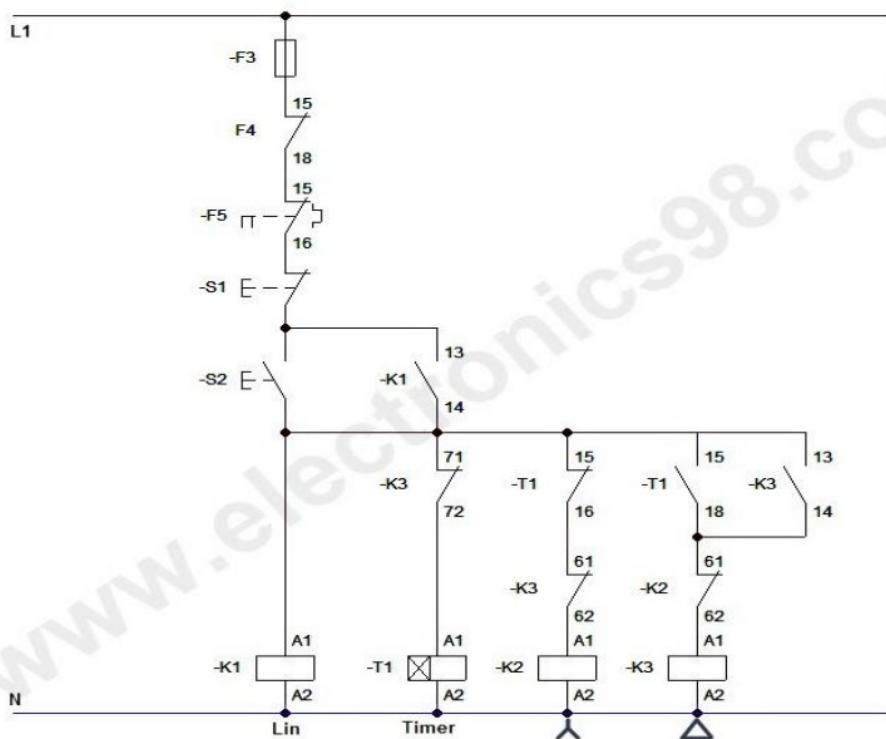
گزارش نیمه مطلوب:


تمرین 2 :

برنامه ای بنویسید که یک موتور سه فاز را به روش ستاره - مثلث راه اندازی نماید.


نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی به روش ستاره مثلث اتوماتیک


همانطور که در نقشه‌ی زیر ملاحظه می‌کنید با زدن شستی استارت S2، کنتاکتورهای K1 و K2 روشن شده و مدار به صورت ستاره راه اندازی می‌شود. که با توجه به بسته بودن مسیر تایمر T1 فعال شده و پس از گذشت چند ثانیه (5 ثانیه) کنتاکتور K2 (کنتاکتور مربوط به اتصال ستاره) را از مدار خارج و بلا فاصله کنتاکتور K3 را (که مربوط به اتصال مثلث می‌شود) وارد مدار می‌کند. با فعال شدن کنتاکتور K3 (راه اندازی مثلث)، تایمر از مدار خارج شده و موتور به کار خود ادامه می‌دهد. همچنین جهت قطع مدار می‌توان از شستی استرت S1 استفاده نمود.

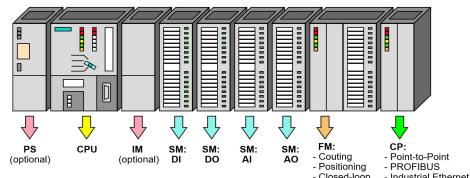نقشه مدار فرمان راه اندازی به روش ستاره مثلث اتوماتیک



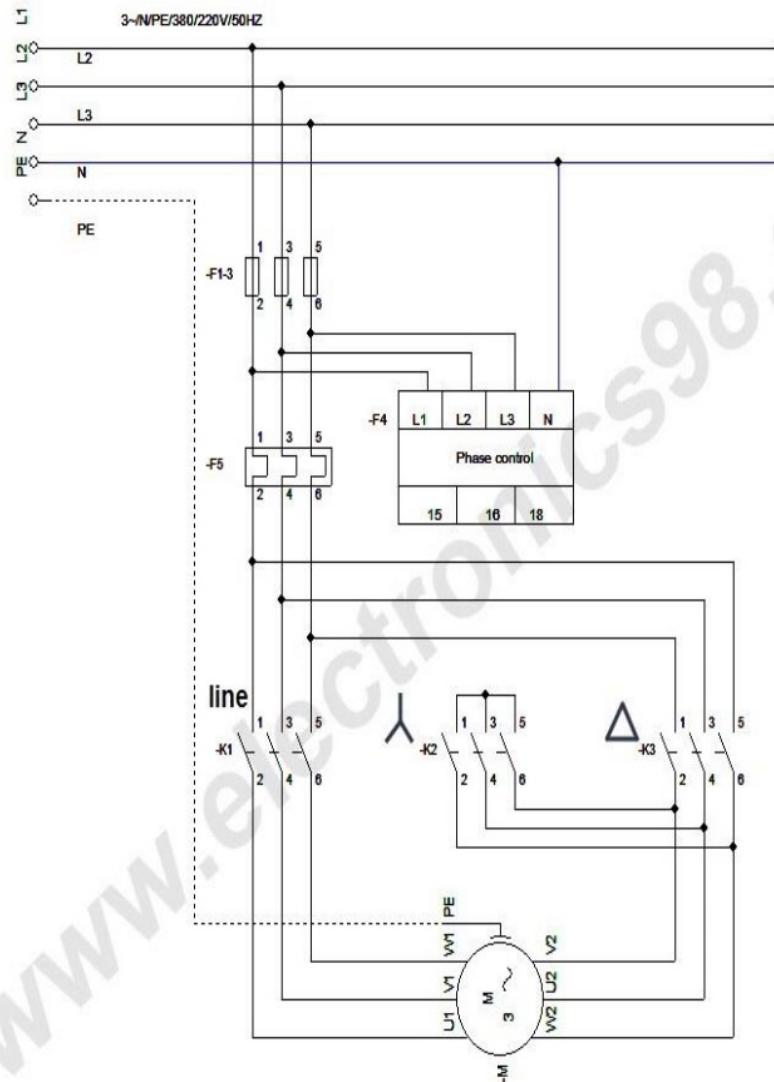نقشه مدار قدرت راه اندازی به روشن ستاره مثلث اتوماتیک




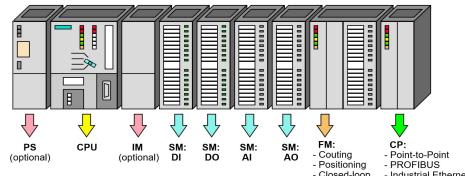


در مدار قدرت بالا از تجهیزات حفاظتی همچون فیوز های سه فاز (F1-3) و رله بی متال (F5) و رله کنترل فاز (F4) استفاده شده است.

نقشه سیم پندی مدار ستاره مثلث توسط PLC لوگو

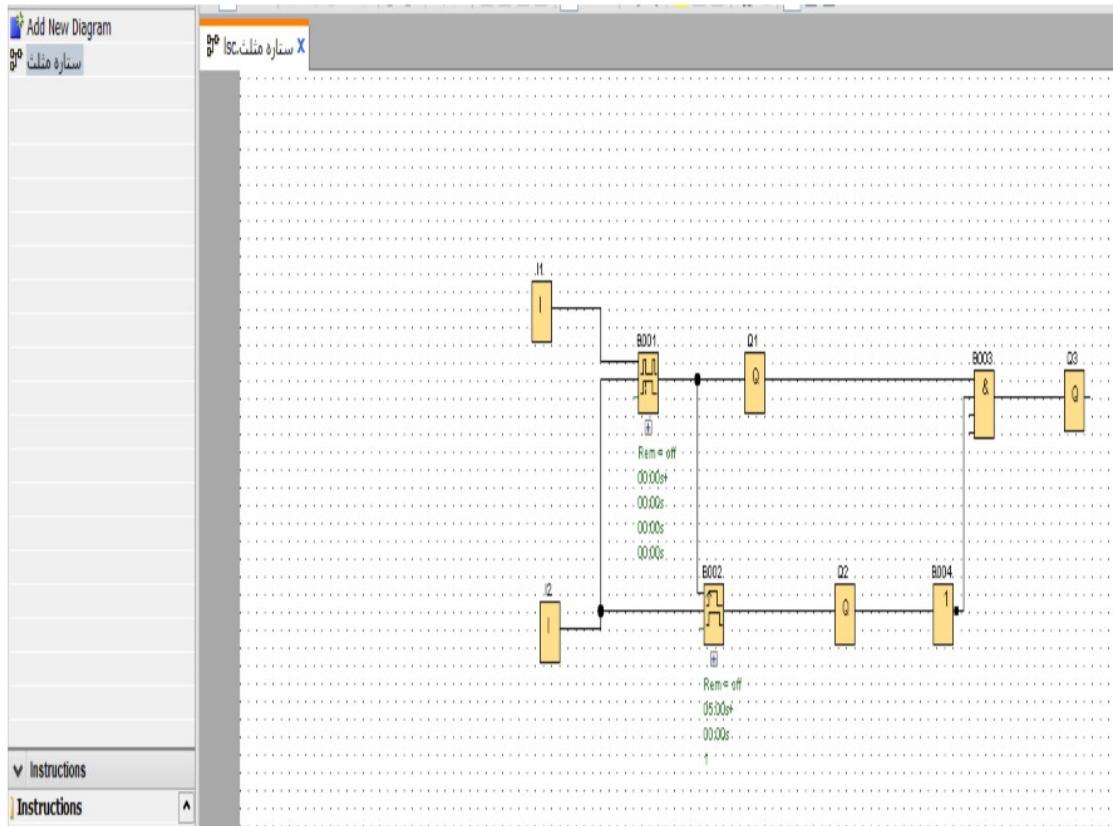پس از بررسی نقشه های مدار فرمان، نحوه اتصال عناصر به سخت افزار لوگو را بررسی می کنیم. دیاگرام شکل زیر چگونگی بکارگیری PLC لوگو برای راه اندازی موتور به روشن سtarه مثلث را نشان می دهد. شستی S1 به عنوان استارت و شستی S2 به عنوان استپ به ورودی های I1 و I2 روی سخت افزار لوگو متصل شده اند.




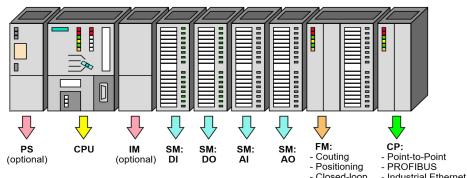تقریبا تمام گزارش‌های ارسال شده شرایط فوق ۱۶ ندارند.
این گزارشها نمره کامل را دریافت نمی کنند.





تمرین شماره ۴:

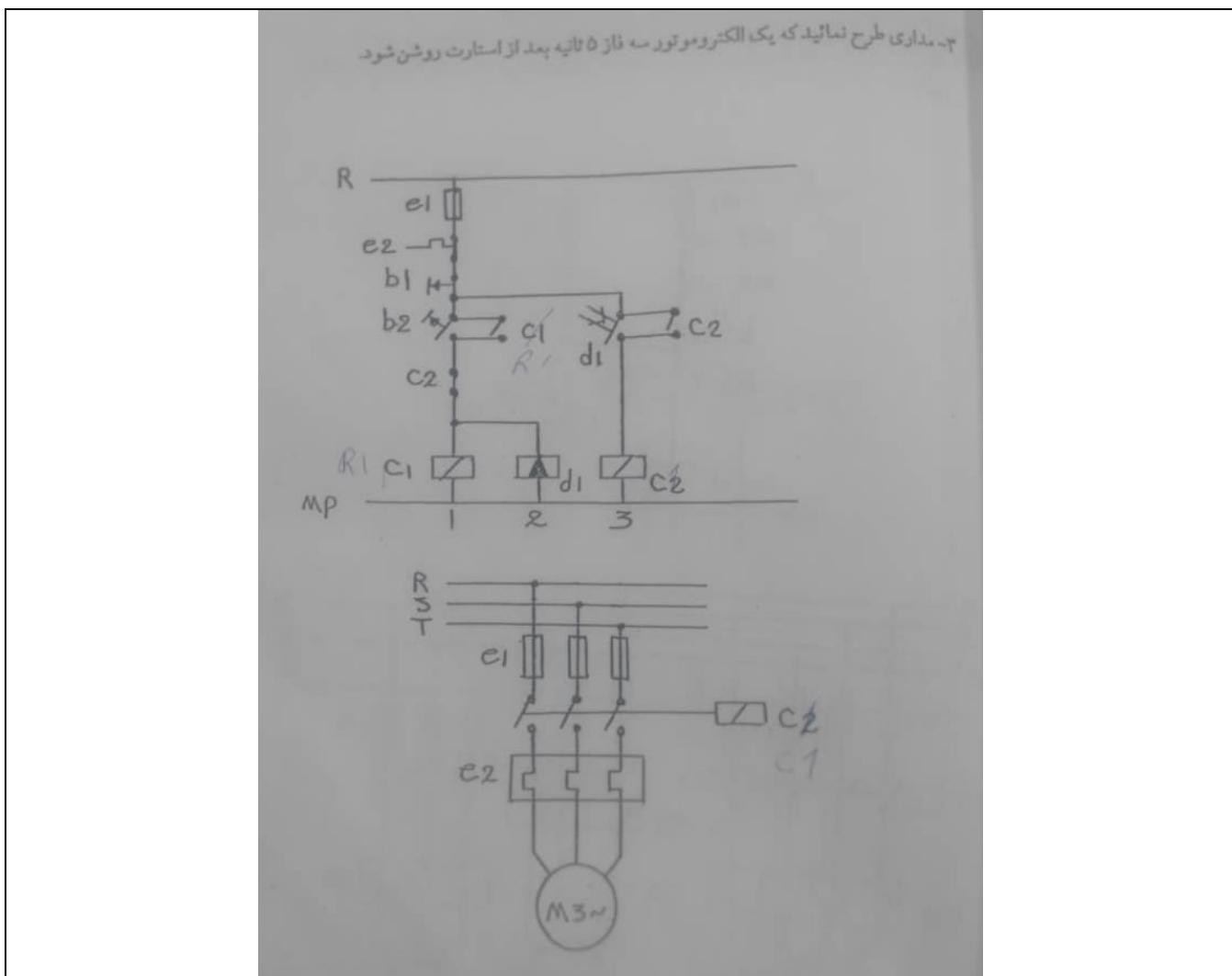
در این تمرین انواع طراحیهای ارایه شده در کارگاه برق را که به روش دله ای انجام می گردید را با استفاده از PLC انجام می دهیم.




نقشه مدار کنترلی مطابق شکل زیر است:

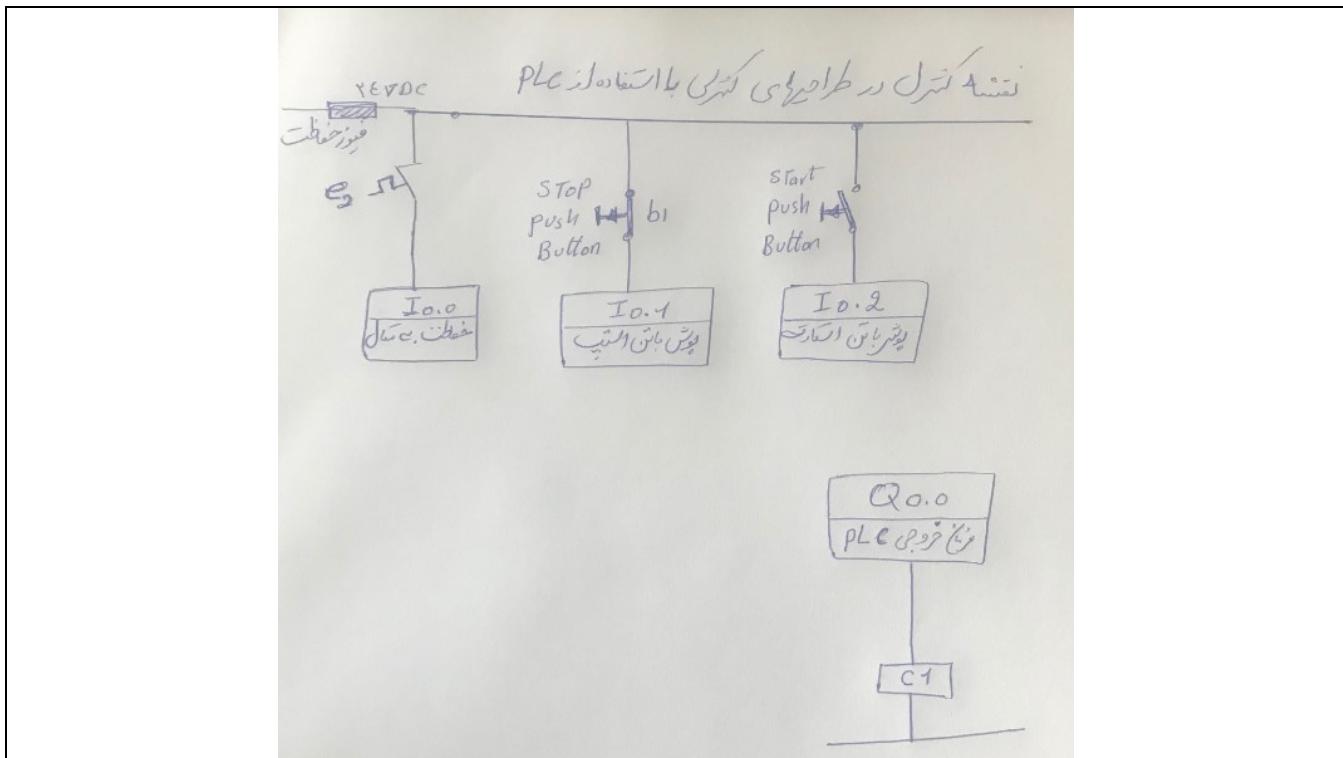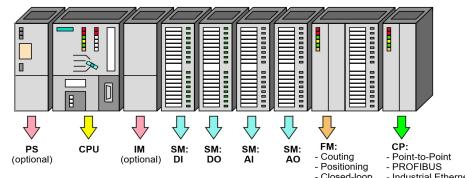

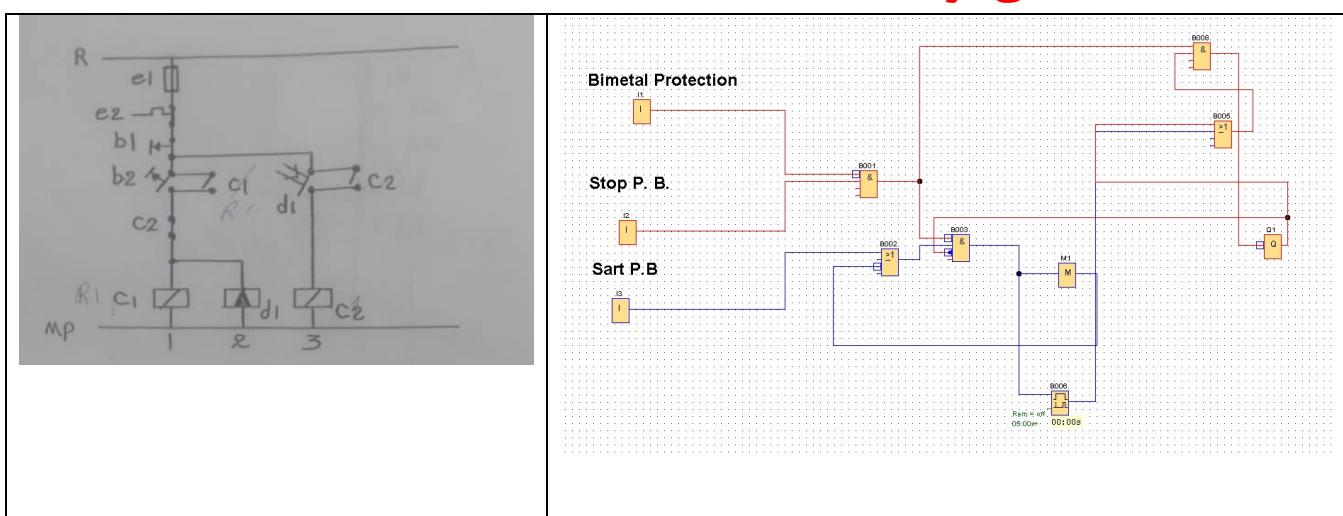
طراحی مدار فرمان در نرم افزار Logo همانطور که می بینید تمام or و and هایی که در مدار فرمان رله ای دیده می شود در مدار کنترلی دیده می شود به جای کنتاکتور ۱ که در مدار قدرت استفاده نمی گردد از flag M استفاده شده است.



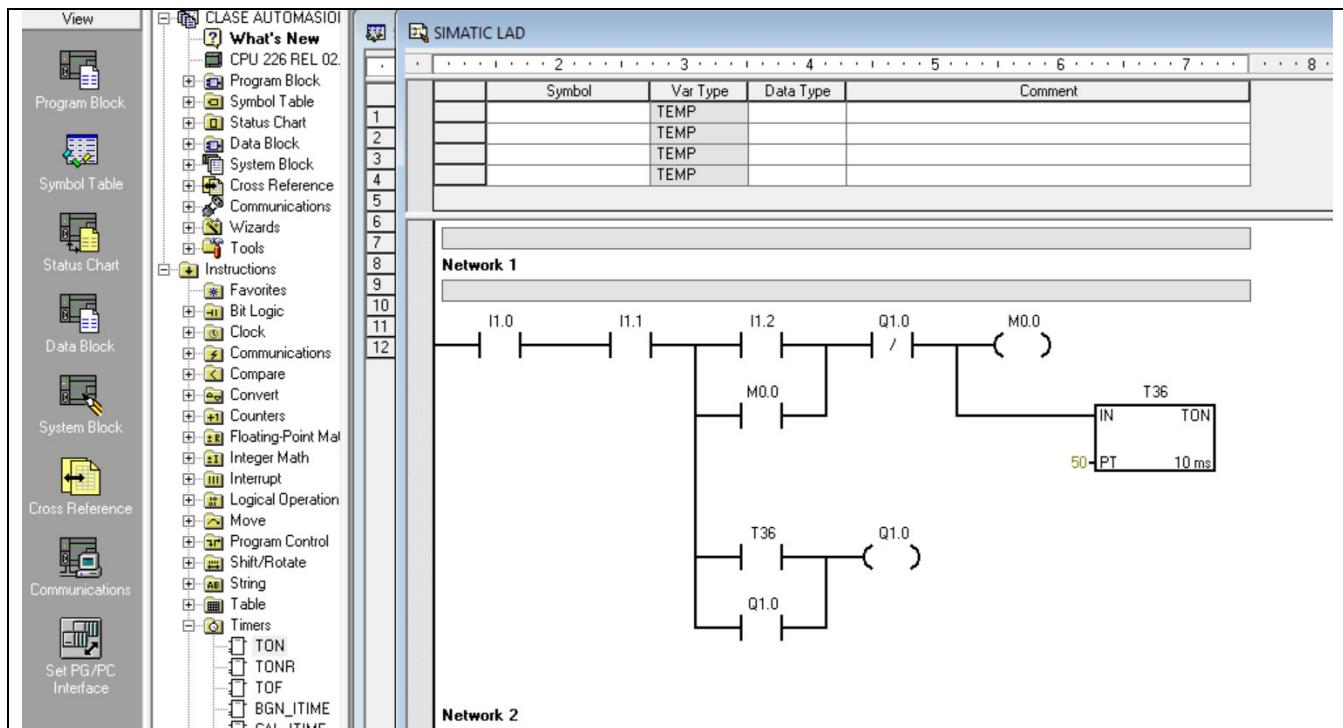
یک نتورک در نرم افزار Micro/Win به راحتی عمل کنترلی فوق را انجام می دهد




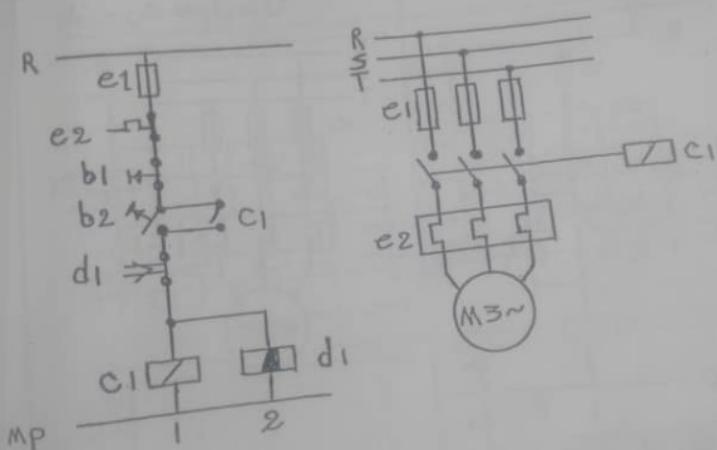۲- مداری طرح نماید که یک الکتروموتور سه فاز ده تایی بعد از کارگردان پلی‌شودکار خاموش شود.



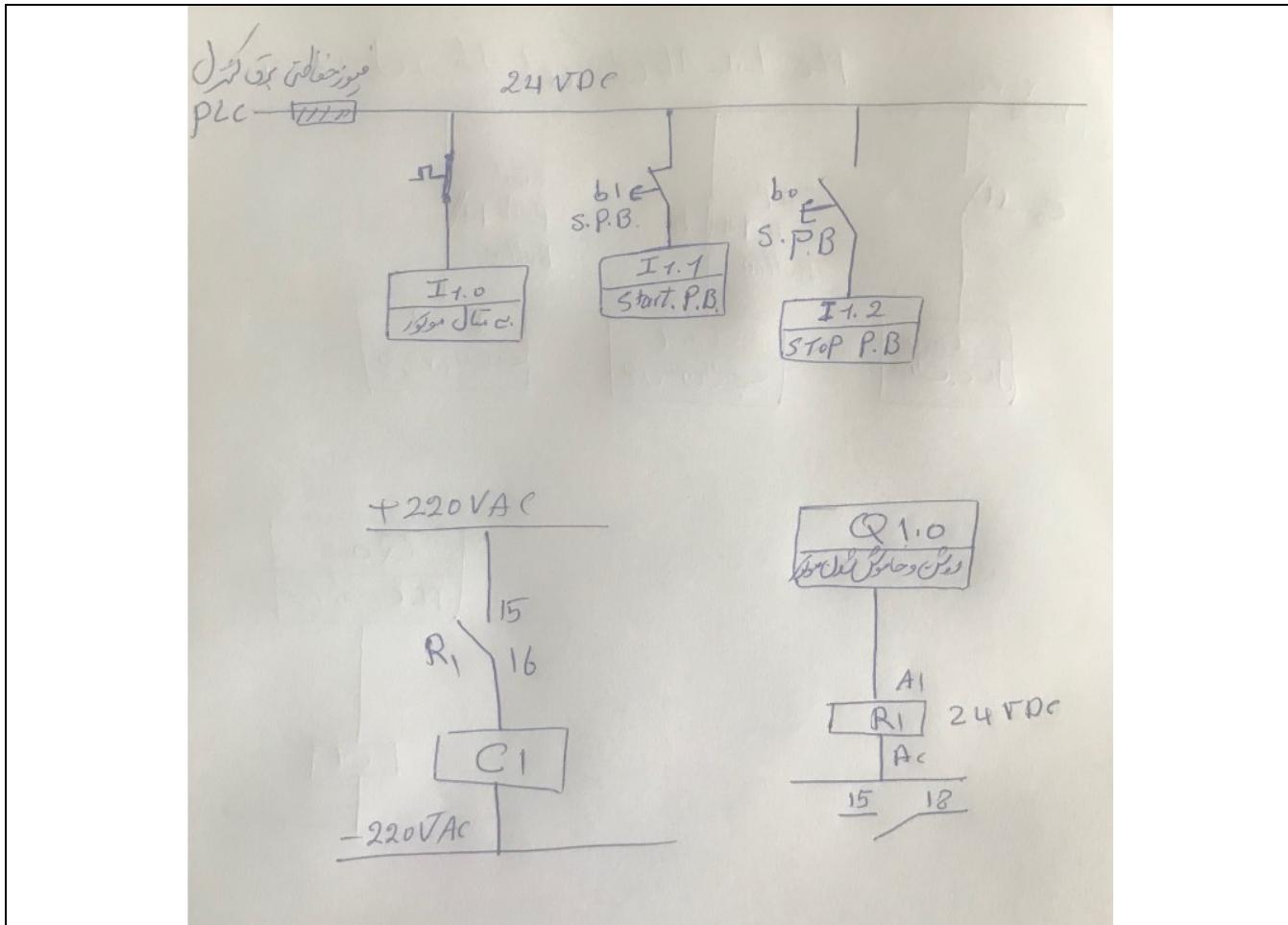
نقشه مدار کنترل این تمرین مانند شکل زیر است:




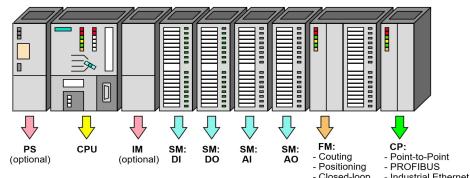



پایه ها، جند مدار فرمان و قدرت بوسیله کنترلورها:

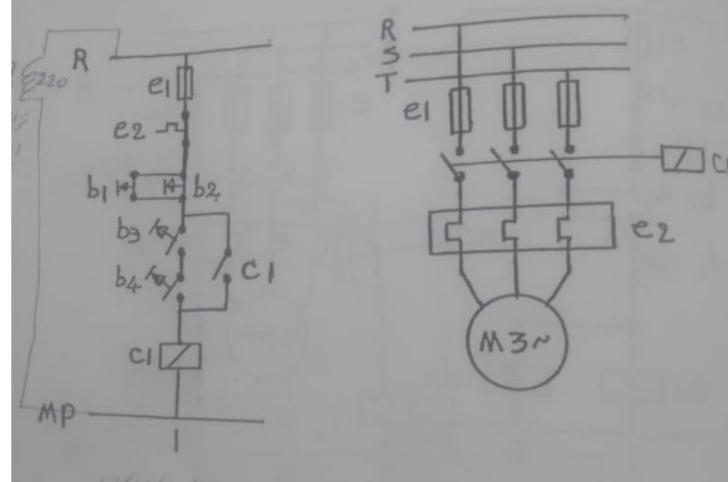
بیداری طرح نمائید که یک الکترو موتور سه فاز از دو نقطه پطور همزمان روش و از دو نقطه پطور همزمان خاموش شود.



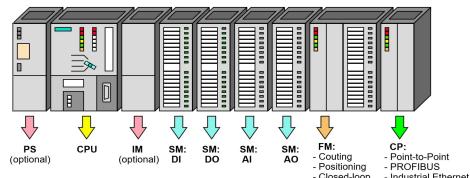


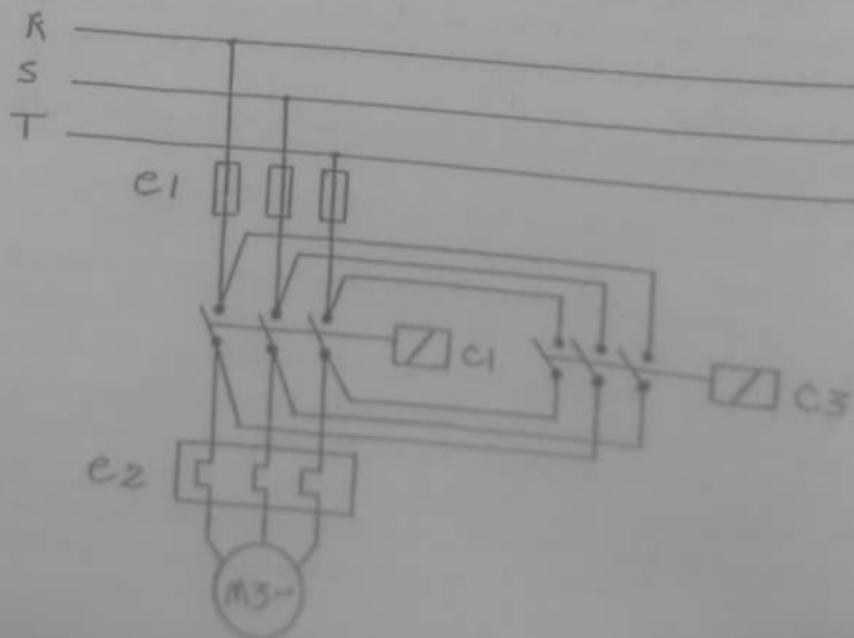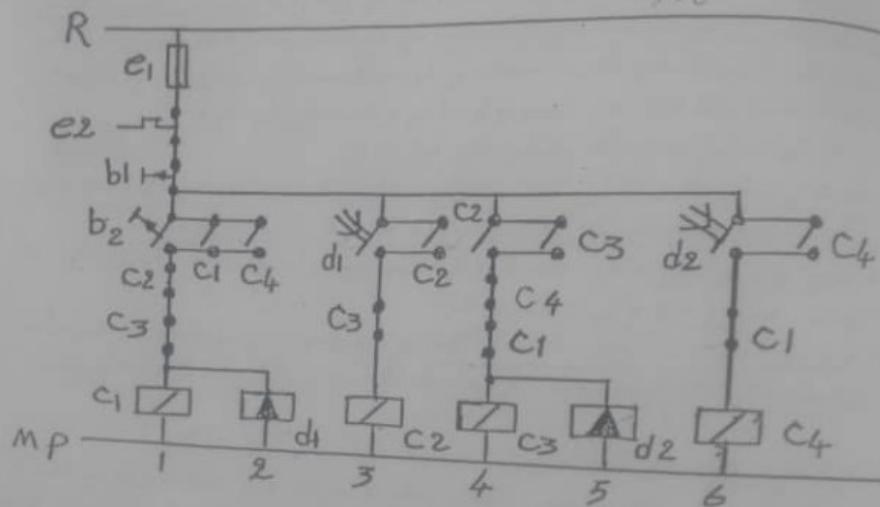
بعد از طرح نمایید که با فشار دادن شاسی ۲ الکتروموتور به قاز A پسورد راستگرد کار گردد و بعد از ده ثانیه چپگرد شود و سپس بعد از ۱۵ ثانیه راستگرد شود و این میکل تکرار گردد.



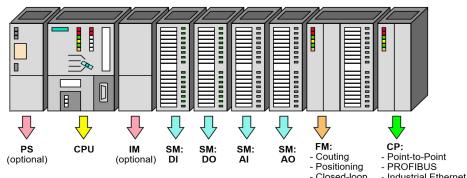


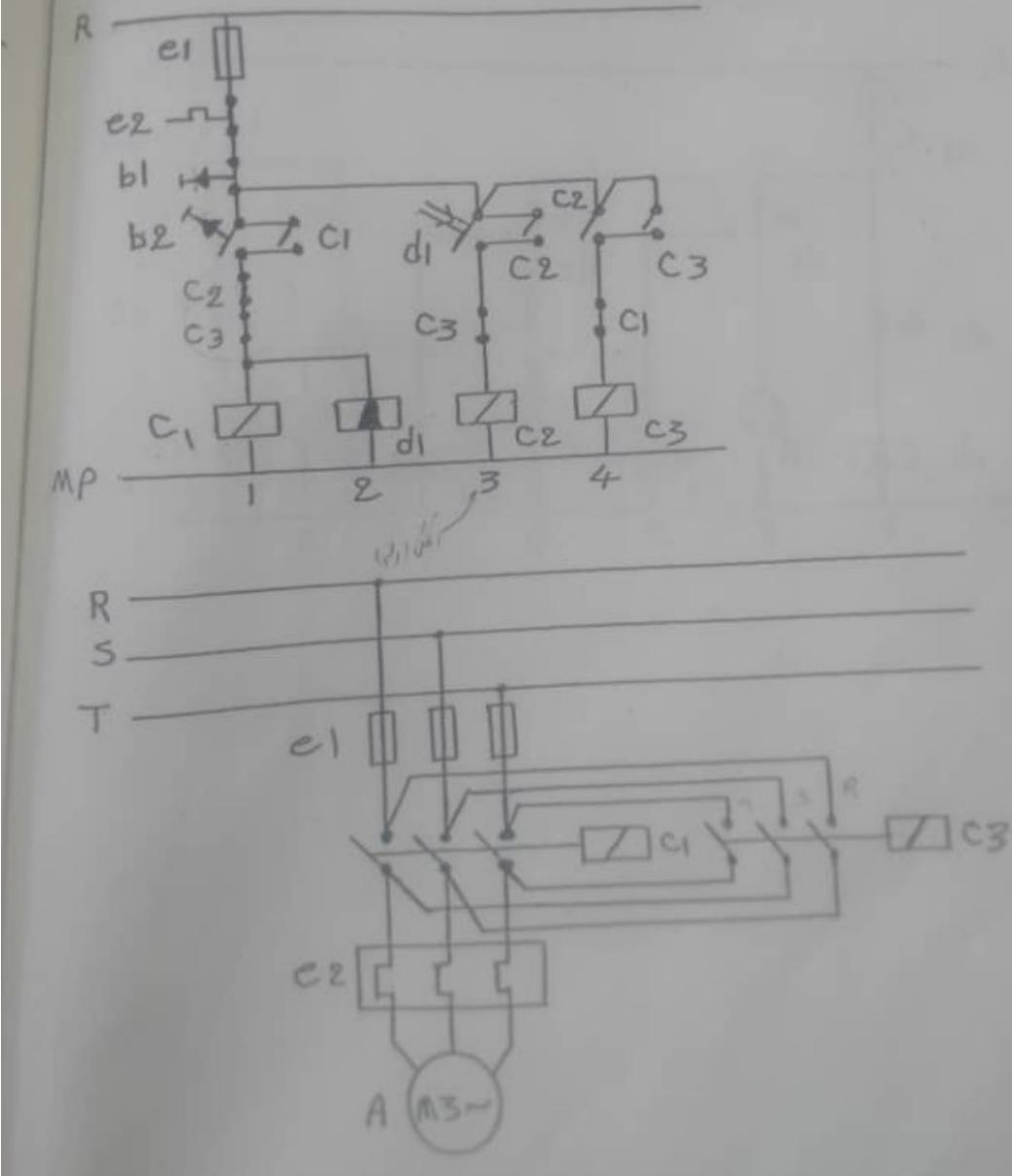
- مداری طرح کنید که با فشار دادن شاسی 2 الکتروموتور سه فاز A بصورت راست
کرده و پس از آن تایپ بطور خودکار چیزگردشود.




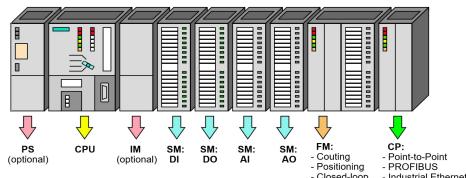

۷- مداری طرح کنید که با وصل کلید ۱ سه لامپ کوکو A بروشن شده و بعد از ۵ ثانیه لامپ B رونمایش شوند و این سیکل تکرار شود. فقط با استفاده از دو عدد تایмер مدل طراحی کنید.

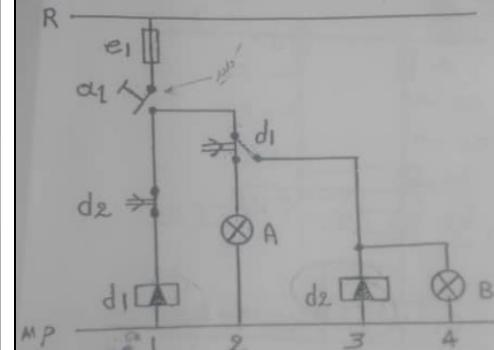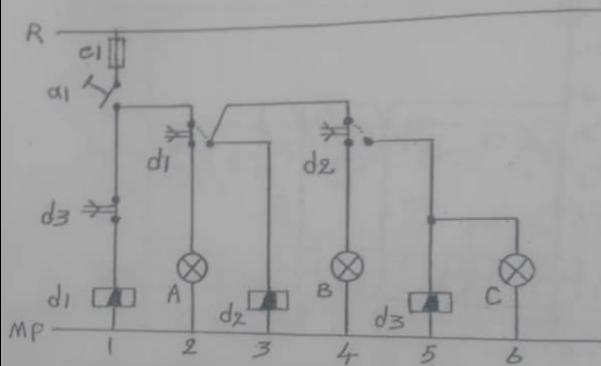۸- مداری طرح کنید که با وصل کلید ۲ لامپ A روشن شده و بعد از ۵ ثانیه لامپ B روشن شوند و به همین صورت سیکل تکرار شود. فقط با استفاده از دو عدد تایمر مدل طراحی کنید.



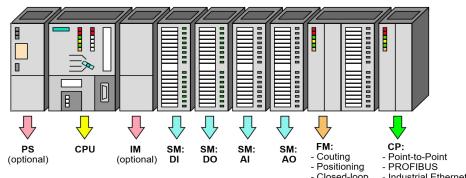

۵- مداری طرح گشید که با فشار دادن شاسی ۲۰ الکتروموتور سه فاز A، بروشن و بعد از ده ثانیه تمامید.

